


110 學年度四技二專第一次聯合模擬考試 電機與電子群 專業科目(一) 詳解

110-1-03-4、110-1-04-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	D	B	C	D	D	C	D	C	A	D	B	C	A	C	B	C	C	A	D	B	C	A	B	C
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	B	D	B	D	A	C	B	C	B	A	B	C	D	A	A	B	C	D	B	A	A	D	A	B

第一部分：基本電學

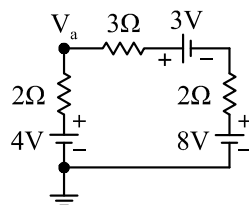1. $\eta\% = \frac{P_o}{P_i} \times 100\% = \frac{5 \times 746}{100 \times 40} = 93.25\%$
2. (1) 拉長前 $R = \frac{1}{5} \Omega$
 (2) 拉長後電阻變為 $(\frac{1}{5}) \times 2^4 = \frac{16}{5} \Omega$
 (3) 拉長後的電導 $G = \frac{5}{16} S$
3. (1) 棕綠紅金為 $1500 \Omega \pm 5\%$ ；範圍為 $1425 \Omega \sim 1575 \Omega$
 (2) 紫綠棕銀為 $750 \Omega \pm 10\%$ ；範圍為 $675 \Omega \sim 825 \Omega$
 (3) $I_{max} = \frac{21V}{1425\Omega + 675\Omega} = 10 \text{ mA}$
4. (1) $V_2 = 15V - 10V = 5V$
 (2) $I = \frac{5V}{50\Omega} = 0.1A = 100 \text{ mA}$
 (3) R_1 所消耗的功率為
 $P = V_1 \times I = 10V \times 100 \text{ mA} = 1W$
5. (1) 並聯電路的電壓相同， $R_2 = \frac{12V}{4 \text{ mA}} = 3 \text{ k}\Omega$
 (2) $R_1 = 2R_2 = 3R_3$
 因此可以得到 $R_1 = 6 \text{ k}\Omega$ ， $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$
 (3) $I_3 = \frac{12V}{2 \text{ k}\Omega} = 6 \text{ mA}$
6. (1) $8 \Omega / 10 \text{ W} \Rightarrow V^2 = 80$
 $1 \Omega / 15 \text{ W} \Rightarrow V^2 = 15$
 $1 \Omega / 12 \text{ W} \Rightarrow V^2 = 12$
 (2) 選擇電壓為最小者，因此
 $P = \frac{V^2}{R} = \frac{12}{8 // 1 // 1} = 25.5 \text{ W}$
8. (1) $I = \frac{V_b - V_c}{1 \Omega} = \frac{-26V - (-30V)}{1 \Omega} = \frac{4V}{1 \Omega} = 4A$
 (2) $\frac{40V}{4A} = 10 \Omega$
 因此電阻 $R = 10 \Omega - 1 \Omega - 4 \Omega = 5 \Omega$
9. (1) 電路化簡如下




- (2) $I = \frac{8+3-4}{2+3+2} = 1A$ (逆時針)； $V_a = 4 + 2 \times 1 = 6V$
10. $\frac{V-60}{5} + \frac{V-0}{10} + \frac{V-56}{2} = 0 \Rightarrow V = 50V$
 $\therefore I_{10\Omega} = \frac{50-0}{10} = 5A$ (向下)
11. $\frac{E_T - 5I_T}{5+2} = 3 \Rightarrow E_T - 5I_T = 21$

12. (1) 取雙戴維寧等效電路

(2) $I = \frac{30+12}{3+6+5} = 3A$

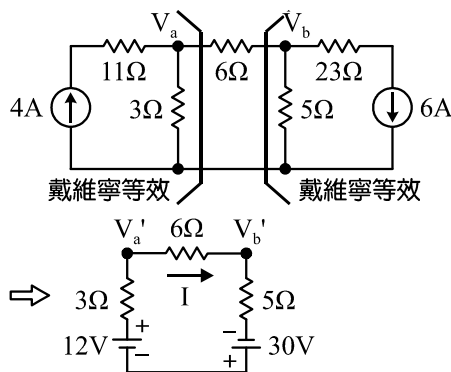(3) 端點等效電壓 $\begin{cases} V_a' = V_a = 12 - 3 \times 3 = 3V \\ V_b' = V_b = -30 + 3 \times 5 = -15V \end{cases}$




13. (1) 戴維寧等效電壓 $E_{th} = \frac{\frac{24}{6} + 3}{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}} = 21V$
 (2) 戴維寧等效電阻 $R_{th} = 6 \Omega // 6 \Omega = 3 \Omega$ ，該電阻相當於諾頓等效電阻 R_N
 (3) 諾頓等效電流 $I_N = \frac{E_{th}}{R_{th}} = \frac{21}{3} = 7A$

第二部分：基本電學實習

20. (1) 測量值 $R_M = \frac{10}{1 \text{ mA}} = 10 \text{ k}\Omega$

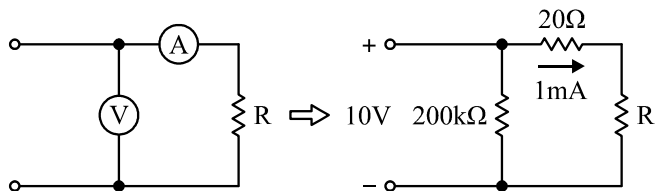(2) 將電路化簡如下，實際值

$$R_T = \frac{10}{1 \text{ mA}} - 20 = 9.98 \text{ k}\Omega$$



$$(3) \text{ 誤差百分比 } \varepsilon\% = \frac{\text{測量值} - \text{實際值}}{\text{實際值}} \times 100\%$$

$$= \frac{10 - 9.98}{9.98} \times 100\% \approx 0.2\%$$

(4) 待測電阻的測量值

$$R_T \geq \sqrt{R_V \times R_A} \Rightarrow 10 \text{ k}\Omega \geq \sqrt{200 \text{ k}\Omega \times 20 \Omega}$$

所以宜採用高電阻之測量方法，因此伏特表與安培計之接線不必更換

22. (1) 開關 S 打開時，電壓表指示 3 V，此電壓為電源電壓 3 V

(2) 開關 S 閉合時，電壓表指示 2 V

$$\frac{3}{R + 10} = \frac{2}{10} \Rightarrow R = 5 \Omega$$

23. $R_X \times R_B = R_Y \times R_A$

$$\Rightarrow R_X \times 100 \text{ k}\Omega = 100 \text{ k}\Omega \times 20 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_X = 20 \text{ k}\Omega$$

24. 此題運用重疊定理，(a)圖與(c)圖的電流重疊的結果為(b)圖，所以(c)圖為 3 A

第三部分：電子學

29. (1) 平均值： $V_{av} = \frac{10 \text{ V} \times 4 \text{ ms} - 10 \times 1 \text{ ms}}{5 \text{ ms}} = 6 \text{ V}$


(2) 工作週期(duty cycle)

$$= \frac{T_W}{T} \times 100\% = \frac{4 \text{ ms}}{5 \text{ ms}} \times 100\% = 80\% \text{，屬於寬幅波}$$

30. $r_d = \frac{\eta V_T}{I_D} = \frac{26 \text{ mV}}{6.5 \text{ mA}} = 4 \Omega$

31. 二極體順向偏壓時視為短路，因此

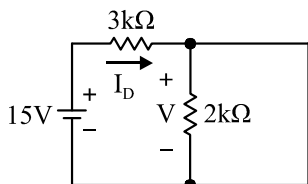(1) $I_D = \frac{15 \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega} = 5 \text{ mA}$ (2) $V = 0$ 伏特



34. $\beta \times I_B \geq I_{C(sat)} \Rightarrow \beta \times \frac{V_i - V_{BE(t)}}{R_B} \geq \frac{V_{CC} - V_{LED(ON)} - V_{CE(sat)}}{R_C}$

$$\Rightarrow 100 \times \frac{3 \text{ V} - 0.6 \text{ V}}{50 \text{ k}\Omega} \geq \frac{12 - 1.6 - 0.2}{R_C} \Rightarrow R_C \geq 2.125 \text{ k}\Omega$$

故集極電阻 R_C 的最小值為 2.125 kΩ

35. (1) 輸入迴路：利用克西荷夫電壓定律(KVL)，可得輸入迴路 $V_{EE} = V_{BE} + I_E \times R_E$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} = \frac{10.7 - 0.7}{2.5 \text{ k}\Omega} = 4 \text{ mA}$$

(2) 集極飽和電流

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)} + V_{BE}}{R_C} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{18 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} = 9 \text{ mA}$$

(3) 集極電流 $I_C = \alpha \times I_E = 0.95 \times 4 \text{ mA} = 3.8 \text{ mA}$

(4) $I_C < I_{C(sat)}$ ，故電晶體工作於主動區

(5) $V_{CB} = V_{CC} - I_C \times R_C = 18 \text{ V} - 3.8 \text{ mA} \times 2 \text{ k}\Omega = 10.4 \text{ V}$

$$36. \beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\left(\frac{12 \text{ V} - 6 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega}\right)}{\frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{390 \text{ k}\Omega}} \approx 104$$

37. (1) $\beta = g_m \times r_\pi = 50 \text{ mS} \times 3.98 \text{ k}\Omega = 199$

(2) $r_\pi = (1 + \beta) \times r_e \Rightarrow 3980 = (1 + 199) \times r_e \Rightarrow r_e = 19.9 \Omega$

38. (A) $Z_i = R_S + Z_i' = R_S + [R_B // (r_\pi + (1 + \beta) \times R_E)]$

$$= 1 \text{ k}\Omega + [450 \text{ k}\Omega // (1 \text{ k}\Omega + (1 + 99) \times 300)]$$

$$= 1 \text{ k}\Omega + [450 \text{ k}\Omega // 31 \text{ k}\Omega] \approx 30 \text{ k}\Omega$$

(B) $Z_o = Z_o' // R_L = \infty // R_C // R_L = R_C // R_L$

$$= 1.8 \text{ k}\Omega // 1.2 \text{ k}\Omega = 0.72 \text{ k}\Omega$$

$$(C) A_{vS} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \times \frac{v_i}{v_s}$$


$$= -\beta \times \frac{R_C // R_L}{r_\pi + (1 + \beta) \times R_E} \times \frac{i_i \times Z_i'}{i_i \times (R_S + Z_i')}$$

$$= -99 \times \frac{1.8 \text{ k}\Omega // 1.2 \text{ k}\Omega}{31 \text{ k}\Omega} \times \frac{(31 \text{ k}\Omega // 450 \text{ k}\Omega)}{1 \text{ k}\Omega + (31 \text{ k}\Omega // 450 \text{ k}\Omega)}$$

$$\approx -2.2$$

$$(D) A_{is} = -\beta \times \frac{R_B}{R_B + [r_\pi + (1 + \beta) \times R_E]} \times \frac{R_C}{R_C + R_L}$$
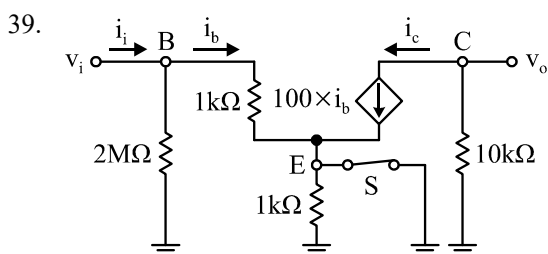
$$= -99 \times \frac{450 \text{ k}\Omega}{450 \text{ k}\Omega + 31 \text{ k}\Omega} \times \frac{1.8 \text{ k}\Omega}{1.8 \text{ k}\Omega + 1.2 \text{ k}\Omega} \approx -55.6$$



(1) 開關 S 打開後的電壓增益 A_{v1}

$$\text{近似解： } A_{v1} = -\frac{R_C}{R_E} = -\frac{10 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} \approx -10$$

(2) 開關 S 閉合後的電壓增益 A_{v2}

$$A_{v2} = \frac{v_o}{v_i} = -\beta \times \frac{R_C}{r_\pi} = -100 \times \frac{10 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} = -1000$$

由此可以得知旁路電容 C_E 可提高電壓增益(在本題中電壓增益增加了約 100 倍)

40. (1) 開關 S_1 與 S_2 皆閉合時：

$$A_v = -\frac{\beta \times R_C}{r_\pi} = \frac{-50 \times 6 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} = -300$$

輸出電壓為 $6\text{ V} + (-300) \times 1\sin(\omega t)\text{ mV} = 5.7\text{ V} \sim 6.3\text{ V}$

(2) 開關 S_1 打開，而開關 S_2 打開時：

$$A_v \approx -\frac{R_c}{R_E} = -\frac{6\text{ k}\Omega}{2\text{ k}\Omega} = -3$$

(3) 輸出電壓為 $6\text{ V} - 3 \times 1\sin(\omega t)\text{ mV}$ ，所以範圍為 $\pm 3\text{ mV}$

(4) 開關狀態無論如何變化，直流電壓不變

第四部分：電子學實習

43. $R_{S(\min)} = \frac{6\text{ V} - 1.5\text{ V}}{50\text{ mA}} = 90\ \Omega$

45. (1) $R_{BB} = \frac{20\text{ k}}{1+5} = \frac{20\text{ k}}{6}\ \Omega$

$$V_{BB} = -12 \times \frac{4\text{ k}}{20\text{ k} + 4\text{ k}} = -2\text{ V}$$

(2) $I_C \doteq I_E = \frac{-0.7 + 2}{\frac{20\text{ k}}{600} + 1\text{ k}} \doteq 1.3\text{ mA}$

46. $R_B \downarrow I_B \uparrow I_C \uparrow V_{CE} \downarrow$ (工作點可趨近於負載線中點)

47. (B) 斜率不變

(C) 僅將開關 SW_1 閉合；輸出有直流成分

(D) 直流工作點與電容器的打開或閉合無關


48. (1) 直流分析：(此電路為共基極偏壓組態)

① $I_E = \frac{10.7\text{ V} - 0.7\text{ V}}{10\text{ k}\Omega} = 1\text{ mA}$

$$I_C = \alpha \times I_E = 0.99 \times 1\text{ mA} = 0.99\text{ mA}$$

② 集極飽和電流 $I_{C(\text{sat})} = \frac{10\text{ V} - 0.5\text{ V}}{2\text{ k}\Omega} = 4.75\text{ mA}$

(2) 交流分析：繪製小信號模型如下

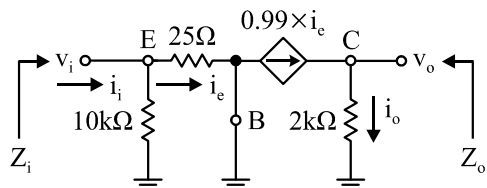

① 輸入阻抗 $Z_i = 10\text{ k}\Omega // 25\ \Omega \approx 25\ \Omega$

② 輸出阻抗 $Z_o = \infty // R_C = \infty // 2\text{ k}\Omega = 2\text{ k}\Omega$

③ 電壓增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{0.99 \times 2\text{ k}\Omega}{25\ \Omega} = 79.2$

④ 電流增益 $A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{10\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega + 25\ \Omega} \times 0.99 \approx 0.99$